

浙江大学

本科实验报告

课程名称: 计算机组成与设计

姓 名:

学 院: 信息与工程学院

专 业: 电子科学与技术

学 号:

指导教师: 屈民军 唐奕

2023 年 12 月 3 日

浙江大学实验报告

专业： 电子科学与技术

姓名：

学号：

日期： 2023.12.3

地点： 教十一 400

课程名称： 计算机组成与设计 指导老师： 屈民军 唐奕 成绩：

实验名称： 基于 RV32I 指令集的 RISC-V 微处理器设计 实验类型： 设计实验

一、实验目的

- (1) 熟悉RISC-V 指令系统。
- (2) 了解提高CPU性能的方法。
- (3) 掌握流水线RISC-V 微处理器的工作原理。
- (4) 理解数据冒险、控制冒险的概念以及流水线冲突的解决方法。
- (5) 掌握流水线RISC-V微处理器的测试方法。
- (6) 了解软件实现数字系统的方法。

二、实验任务与要求

(一) 基本要求

设计一个流水线RISC-V微处理器。要求如下：

(1) 至少运行下列RV32I核心指令。

①算数运算指令： add、sub、addi

②逻辑运算指令： and、or、xor、slt、sltu、andi、ori、xori、slli、sltiu

③移位指令： sll、srl、sra、slli、srli、srai

④条件分支指令： beq、bne、blt、bge、bltu、begu

⑤无条件跳转指令： jal、jalr

⑥数据传送指令： lw、sw、lui、auipc

⑦空指令： nop

(2) 采用5级流水线技术，对数据冒险实现转发或阻塞功能。

(3) 在Nexys Video开发系统中实现RISC-V微处理器，要求CPU的运行速度大于25MHz。

(二) 扩展要求

(1) 要求设计的微处理器还能运行 lb、lh、ld、lbu、lhu、lwu、sb、sh 或 sd 等字节、半字和双字数据传送指令。

(2) 要求设计的 CPU 增加异常 (exception)、自陷 (trap)、中断 (interrupt) 等处理方案。

三、设计原理及代码说明

1、指令译码模块（ID）的设计

指令译码模块的主要作用是从机器码中解析出指令，并根据解析结果输出各种控制信号。ID 模块主要由指令译码（Decode）、寄存器堆（Registers）、冒险检测、分支检测和加法器等组成。ID 模块的接口信息如表 30.3 所示。

表 30.3 ID 模块的输入/输出引脚说明

引脚名称	方向	说明
clk	Input	系统时钟
Instruction_id[31:0]		指令机器码
PC_id[31:0]		指令指针
RegWrite_wb		寄存器写允许信号，高电平有效
rdAddr_wb[4:0]		寄存器的写地址。
RegWriteData_wb[31:0]		写入寄存器的数据
MemRead_ex		冒险检测的输入
rdAddr_ex[4:0]		
MemtoReg_id	Output	决定回写的数据来源（0: ALU; 1: 存储器）
RegWrite_id		寄存器写允许信号，高电平有效
MemWrite_id		存储器写允许信号，高电平有效
MemRead_id		存储器读允许信号，高电平有效
ALUCode_id[3:0]		决定 ALU 采用何种运算
ALUSrcA_id		决定 ALU 的 A 操作数的来源（0: rs1; 1: pc）
ALUSrcB_id[1:0]		决定 ALU 的 B 操作数的来源(2'b00: rs2; 2'b01: imm; 2'b10: 常数 4)
Stall		ID/EX 寄存器清空信号，高电平表示插入一个流水线气泡
Branch		条件分支指令的判断结果，高电平有效
Jump		无条件分支指令的判断结果，高电平有效
IFWrite		阻塞流水线的信号，低电平有效
BranchAddr[31:0]		分支地址
Imm_id[31:0]		立即数
rdAddr_id[4:0]		回写寄存器地址
rs1Addr_id[4:0]		两个数据寄存器地址
rs2Addr_id[4:0]		
rs1Data_id[31:0]		寄存器两个端口输出数据
rs2Data_id[31:0]		

须知此处的 BranchAddr 就是别处的 JumpAddr 信号，用作表示分支地址。

（1）寄存器堆（Registers）子模块的设计

RV32I 系统的寄存器结构采用标准的 32 位寄存器堆，共 32 个宽度为 32bit 的寄存器，标号为 0~31。其中，第 0 寄存器永远为常数 0。这些寄存器通过寄存器号进行读写存取。寄存器堆的原理框图如图 30.8 所示。因为读取寄存器不会更改其内容，故只需提供寄存号即

可读出该寄存器内容。读取端口采用数据选择器即可实现读取功能。


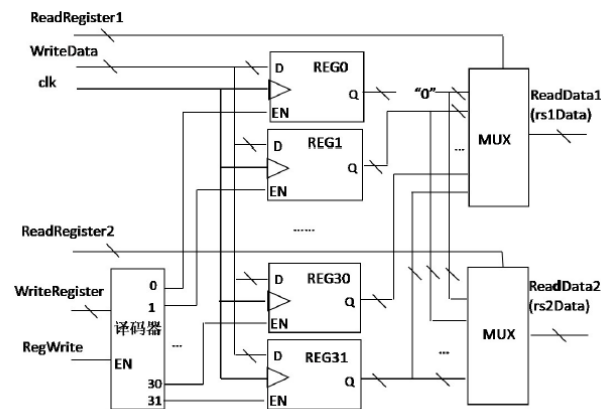


图 30.8 寄存器堆的原理框图

对于往寄存器里写数据，需要目标寄存器号(WriteRegister)、待写入数据(WriteData)、写允许信号(RegWrite)三个变量。图 30.8 中 5 位二进制译码器完成地址译码，其输出控制目标寄存器的写使能信号 EN，决定将数据 WriteData 写入哪个寄存器。

```
//Read before write Registers
module RBWRegisters (
    input [4:0] ReadRegister1,ReadRegister2, WriteRegister,
    input clk, RegWrite,
    input [31:0] WriteData,
    output [31:0] ReadData1, ReadData2
);
    reg [31:0] regs [31:0]; //define a 32*32 registers
    assign ReadData1= (ReadRegister1==5'b0)?32'b0:regs[ReadRegister1]; //rs1Data
    assign ReadData2= (ReadRegister2==5'b0)?32'b0:regs[ReadRegister2]; //rs2Data
    always @(posedge clk) begin
        if(RegWrite)
            regs[WriteRegister]<=WriteData; //act as a decoder
    end
endmodule
```

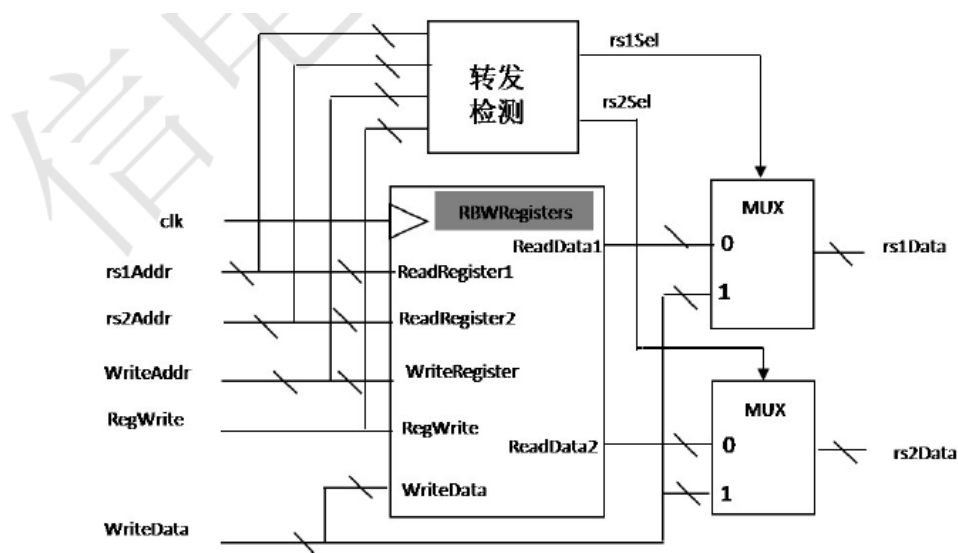上面代码给出了一个 Read Before Write 寄存器的代码。在流水线型 CPU 设计中，寄存器堆设计还应解决三阶数据相关的数据转发问题。当满足三阶数据相关条件时，寄存器具有 Read After Write 特性。设计时，只需要在 Read Before Write 寄存器堆的基础上添加少量电路就可实现 Read After Write 特性：



图中转发检测电路的输出表达式为：

$$rs1Sel = RegWrite \ \&\& \ (WriteAddr \neq 0) \ \&\& \ (WriteAddr == rs1Addr) \quad (30.1)$$

$$rs2Sel = RegWrite \ \&\& \ (WriteAddr \neq 0) \ \&\& \ (WriteAddr == rs2Addr) \quad (30.2)$$

因此寄存器堆模块代码为：

```
//Read after write registers
module Registers (
    input clk, RegWrite,
    input [4:0] rs1Addr, rs2Addr, WriteAddr,
    input [31:0] WriteData,
    output [31:0] rs1Data, rs2Data
);
    wire rs1Sel, rs2Sel;
    wire [31:0] ReadData1, ReadData2;
    RBWRegisters RBWr(
        .ReadRegister1(rs1Addr), .ReadRegister2(rs2Addr), .WriteRegister(WriteAddr),
        .clk(clk), .RegWrite(RegWrite),
        .WriteData(WriteData),
        .ReadData1(ReadData1), .ReadData2(ReadData2)
    );
    //forward detection
    assign rs1Sel = RegWrite && (WriteAddr != 0) && (WriteAddr == rs1Addr);
    assign rs2Sel = RegWrite && (WriteAddr != 0) && (WriteAddr == rs2Addr);
    //output
    assign rs1Data = (rs1Sel == 1'b0) ? ReadData1 : WriteData;
    assign rs2Data = (rs2Sel == 1'b0) ? ReadData2 : WriteData;
endmodule
```

(2) 指令译码（包含立即数产生电路）子模块的设计

该子模块主要作用是根据指令确定各个控制信号的值，同时产生立即数 Imm 和偏移量

offset。该模块是一个组合电路。

RISC-V 将指令分为 R、I、S、SB、U、UJ 等六类。因此，设置 R_type、I_type、SB_type、LW、JALR、SW、LUI、AUIPC 和 JAL 等变量来表示指令类型，各变量的值由式 30.3 决定。

$$\begin{cases} R_type = (op == R_type_op) \\ I_type = (op == I_type_op) \\ SB_type = (op == SB_type_op) \\ LW = (op == LW_op) \\ JALR = (op == JALR_op) \\ SW = (op == SW_op) \\ LUI = (op == LUI_op) \\ AUIPC = (op == AUIPC_op) \\ JAL = (op == JAL_op) \end{cases} \quad (30.3)$$

```
wire R_type, I_type, SB_type, LW, JALR, SW, LUI, AUIPC, JAL;
//Instruction judgment
assign R_type= (op==R_type_op);    assign I_type= (op==I_type_op);
assign SB_type= (op==SB_type_op);  assign LW= (op==LW_op);
assign JALR= (op==JALR_op);        assign SW= (op==SW_op);
assign LUI= (op==LUI_op);          assign AUIPC= (op==AUIPC_op);
assign JAL= (op==JAL_op);
```

① 只有 LW 指令读取存储器且回写数据取自存储器，所以有

$$MemtoReg_id=LW \quad (30.4)$$

$$MemRead_id =LW \quad (30.5)$$

② 只有 SW 指令会对存储器写数据，所以有

$$MemWrite_id =SW \quad (30.6)$$

③ 需要进行回写的指令类型有 R_type、I_type、LW、JALR、LUI、AUIPC 和 JAL。所以有

$$RegWrite_id=R_type \parallel I_type \parallel LW \parallel JALR \parallel LUI \parallel AUIPC \parallel JAL \quad (30.7)$$

④ 只有 JALR 和 JAL 两条无条件分支指令，所以有

$$Jump=JALR \parallel JAL \quad (30.8)$$

```
assign MemtoReg= LW;
assign MemRead= LW;
assign MemWrite= SW;
assign RegWrite= R_type || I_type || LW || JALR || LUI || AUIPC || JAL;
assign Jump= JALR || JAL;
```

⑤ 操作数 A 和 B 的选择信号的确定

分析各类指令，可得到表 30.4 操作数选择的功能表。

表 30.4 操作数选择信号的功能表

类型	ALUSrcA_id	ALUSrcB_id[1:0]	说明
R_type	0	2'b00	rd=rs1 op rs2
I_type	0	2'b 01	rd=rs1 op imm
LW	0	2'b 01	rs1 + imm
SW	0	2'b 01	rs1 + imm
JALR	1	2'b 10	rd=pc + 4
JAL	1	2'b 10	rd=pc + 4
LUI	1'bx	2'b 01	rd= imm
AUIPC	1	2'b 01	rd=pc + imm

从表 30.4 可获得 ALUSrcA_id 和 ALUSrcB_id[1:0]表达式。

$$\text{ALUSrcA_id} = \text{JALR} \parallel \text{JAL} \parallel \text{AUIPC} \quad (30.9)$$

$$\text{ALUSrcB_id}[1] = \text{JAL} \parallel \text{JALR}$$

$$\text{ALUSrcB_id}[0] = \sim(\text{R_type} \parallel \text{JAL} \parallel \text{JALR}) \quad (30.10)$$

```
assign ALUSrcA = JALR || JAL || AUIPC;
assign ALUSrcB[1] = JAL || JALR;
assign ALUSrcB[0] = ~(R_type || JAL || JALR);
```

⑥ ALUCode 的确定

除了条件分支指令，其它指令都需要 ALU 执行运算，共有 11 种不同运算，ALUCode 信号需用 4 位二进制表示。最主要为加法运算，设为默认算法，ALUCode 的功能表如表 30.5 所示。注意：表中 funct7[6]与 funct6[5]在指令中为同一位置，即 instruction[30]。

表 30.5 ALUCode 的功能表

R_type	I_type	LUI	funct3	funct7[6] (funct6[5])	ALUCode	备注
1	0	0	3'o0	0	4'd 0	加
1	0	0	3'o0	1	4'd 1	减
1	0	0	3'o1	0	4'd 6	左移 A << B
1	0	0	3'o2	0	4'd 9	A < B ? 1: 0
1	0	0	3'o3	0	4'd 10	A < B ? 1: 0 (无符号数)
1	0	0	3'o4	0	4'd 4	异或
1	0	0	3'o5	0	4'd 7	右移 A >> B
1	0	0	3'o5	1	4'd 8	算术右移 A >>> B
1	0	0	3'o6	0	4'd 5	或
1	0	0	3'o7	0	4'd 3	与
0	1	0	3'o0	x	4'd 0	加
0	1	0	3'o1	x	4'd 6	左移
0	1	0	3'o2	x	4'd 9	A < B ? 1: 0
0	1	0	3'o3	x	4'd 10	A < B ? 1: 0 (无符号数)
0	1	0	3'o4	x	4'd 4	异或
0	1	0	3'o5	0	4'd 7	右移 A >> B
0	1	0	3'o5	1	4'd 8	算术右移 A >>> B
0	1	0	3'o6	x	4'd 5	或
0	1	0	3'o7	x	4'd 3	与
0	0	1	x	x	4'd 2	送数: ALUResult=B
其它					4'd 0	加

```

always @(*) begin
  if((R_type==1 && I_type==0 && LUI==0)|| (R_type==0 && I_type==1 && LUI==0))begin
    case (func3)
      ADD_func3:begin
        if(R_type==1 && I_type==0 && LUI==0)
          ALUCode= (func7==1'b0)?4'd0:4'd1;
        else
          ALUCode= 4'd0;
        end
      SLL_func3: ALUCode= 4'd6;
      SLT_func3: ALUCode= 4'd9;
      SLTIU_func3: ALUCode= 4'd10;
      XOR_func3: ALUCode= 4'd4;
      SRL_func3: ALUCode=(func7==1'b0)? 4'd7:4'd8;
      ORI_func3: ALUCode= 4'd5;
      ANDI_func3: ALUCode= 4'd3;
    endcase
  end
  else if(R_type==0 && I_type==0 && LUI==1)
    ALUCode= 4'd2;
  else ALUCode= 4'd0;
end

```

⑦ 立即数产生电路（ImmGen）设计

I_type、SB_type、LW、JALR、SW、LUI、AUIPC 和 JAL 这几类指令均用到立即数。由于 I_type 的算术逻辑运算与移位运算指令的立即数构成方法不同，这里再设定一个变量 Shift 来区分两者。Shift=1 表示移位运算，否则为算术逻辑运算。Shift 值由式(30.11)计算。

$$\text{Shift} = (\text{func3} == 1) \parallel (\text{func3} == 5) \quad (30.11)$$

立即数构成和扩展方法如表 30.6 所示，表中的 inst 即 instruction。

表 30.6 立即数产生方法

类别	Shift	Imm	offset
I_type	1	{26'd0,inst[25:20]}	-
I_type	0	{20{inst[31]},inst[31:20]}	-
LW	x		-
JALR	x	-	{20{inst[31]},inst[31:20]}
SW	x	{20{inst[31]},inst[31:25],inst[11:7]}	-
JAL	x	-	{11{inst[31]}, inst[31], inst[19:12], inst[20], inst[30:21], 1'b0}
LUI	x	{inst[31:12], 12'd0}	-
AUIPC	x		-
SB_type	x	-	{19{inst[31]}, inst[31], inst[7],inst[30:25], inst[11:8], 1'b0}

```

wire shift= (func3==3'd1) || (func3==3'd5);
always @(*) begin
  if(I_type)begin
    immediate= (shift==1'b1)?{26'd0, inst[25:20]}:{20{inst[31]}, inst[31:20]};
    offset= 32'bz;
  end
  else if(LW)begin
    immediate= {20{inst[31]}, inst[31:20]};
    offset= 32'bz;
  end
  else if(JALR)begin
    immediate= 32'bz;
    offset= {20{inst[31]}, inst[31:20]};
  end
  else if(SW)begin
    offset= 32'bz;
  end
end

```




```

        immediate= {{20{inst[31]}}, inst[31:25], inst[11:7]};
    end
    else if(JAL)begin
        offset= {{11{inst[31]}}, inst[31], inst[19:12], inst[20], inst[30:21], 1'b0};
        immediate= 32'bz;
    end
    else if(LUI || AUIPC)begin
        immediate= {inst[31:12], 12'd0};
        offset= 32'bz;
    end
    else if(SB_type)begin
        offset= {{19{inst[31]}}, inst[31], inst[7], inst[30:25], inst[11:8], 1'b0};
        immediate= 32'bz;
    end
end

```

本译码模块（Decode.v）的仿真结果如下：

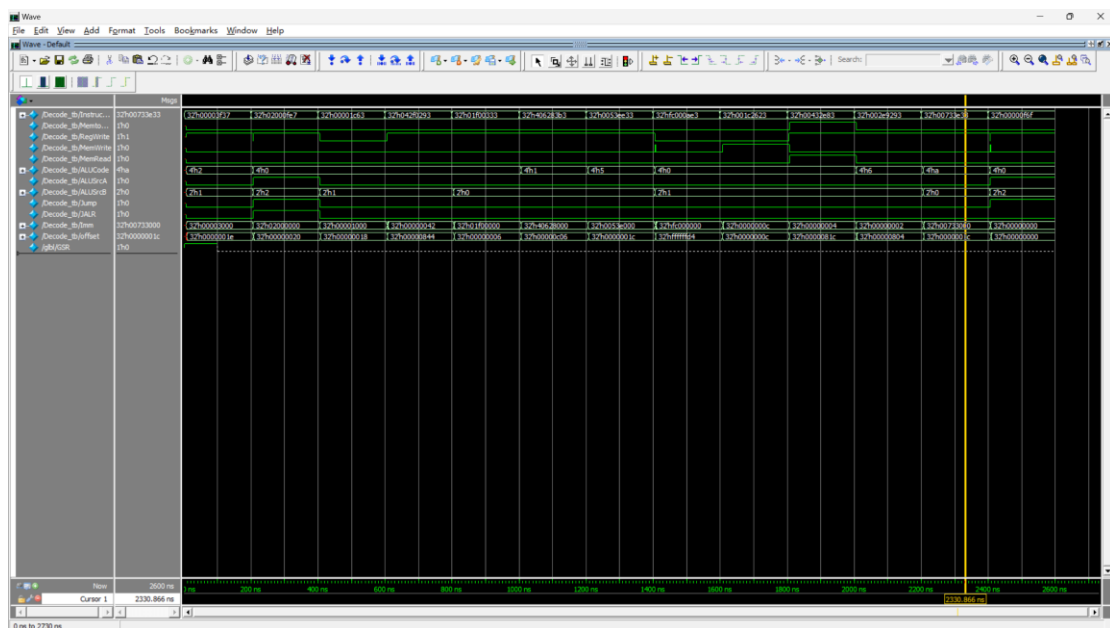

Decode 模块仿真结果的分析见报告“实验结果及分析”部分。

（3）分支检测（Branch Test）电路的设计

分支检测电路主要用于判断分支条件是否成立，在 Verilog HDL 可以用比较运算符“>”、“==”和“<”描述，但要注意符号数和无符号数的处理方法不同。在这里，我们用加法器来实现。

① 用一个 32 位加法器完成 $rs1Data + (\sim rs2Data) + 1$ （即 $rs1Data - rs2Data$ ），设结果为 $sum[31:0]$ 。

② 确定比较运算的结果。对于比较运算来说，如果最高位不同，即 $rs1Data[31] \neq rs2Data[31]$ ，可根据 $rs1Data[31]$ 、 $rs2Data[31]$ 决定比较结果，但是应注意符号数、无符号数的最高位 $rs1Data[31]$ 、 $rs2Data[31]$ 代表意义不同。若两数最高位相同，则两数之差不会溢出，所

以比较运算结果可由两个操作数之差的符号位 $sum[31]$ 决定。

在符号数比较运算中, $rs1Data < rs2Data$ 有以下两种情况:

- a) $rs1Data$ 为负数、 $rs2Data$ 为 0 或正数: $rs1Data[31] \&\& (\sim rs2Data[31])$
- b) $rs1Data$ 、 $rs2Data$ 符号相同, sum 为负: $(rs1Data[31] \sim rs2Data[31]) \&\& sum[31]$

因此, 符号数 $rs1Data < rs2Data$ 比较运算结果为

$$isLT = rs1Data[31] \&\& (\sim rs2Data[31]) \parallel (rs1Data[31] \sim rs2Data[31]) \&\& sum[31] \quad (30.12)$$

同样地, 无符号数比较运算中, $rs1Data < rs2Data$ 有以下两种情况:

- a) $rs1Data$ 最高位为 0、 $rs2Data$ 最高位为 1: $(\sim rs1Data[31]) \&\& rs2Data[31]$
- b) $rs1Data$ 、 $rs2Data$ 最高位相同, sum 为负: $(rs1Data[31] \sim rs2Data[31]) \&\& sum[31]$

因此, 无符号数比较运算结果为

$$isLTU = (\sim rs1Data[31]) \&\& rs2Data[31] \parallel (rs1Data[31] \sim rs2Data[31]) \&\& sum[31] \quad (30.13)$$

最后用数据选择器完成式(30.14)即可完成分支检测。

$$\text{Branch} = \begin{cases} \sim (|sum[31:0]); & SB_type \ \&\& (func3 == beq_func3) \\ |sum[31:0]; & SB_type \ \&\& (func3 == bne_func3) \\ isLT; & SB_type \ \&\& (func3 == blt_func3) \\ \sim isLT; & SB_type \ \&\& (func3 == bge_func3) \\ isLTU; & SB_type \ \&\& (func3 == bltu_func3) \\ \sim isLTU; & SB_type \ \&\& (func3 == bgeu_func3) \\ 0 & others \end{cases} \quad (30.14)$$

```
wire [31:0] sum= rs1Data+(~rs2Data)+1;
wire isLT= (rs1Data[31] && (~rs2Data[31])) || ((rs1Data[31]~rs2Data[31]) && sum[31]);
wire isLTU= ((~rs1Data[31]) && rs2Data[31]) || ((rs1Data[31]~rs2Data[31]) && sum[31]);

parameter beq_func3= 3'o0;    parameter bne_func3= 3'o1;
parameter blt_func3= 3'o4;    parameter bge_func3= 3'o5;
parameter bltu_func3= 3'o6;   parameter bgeu_func3= 3'o7;
always @(*) begin
    if(SB_type) begin
        if(func3==beq_func3)
            Branch= ~(|sum[31:0]);
        else if(func3==bne_func3)
            Branch= |sum[31:0];
        else if(func3==blt_func3)
            Branch= isLT;
        else if(func3==bge_func3)
            Branch= ~isLT;
        else if(func3==bltu_func3)
            Branch= isLTU;
        else if(func3==bgeu_func3)
            Branch= ~isLTU;
    end
    else
        Branch= 1'b0;
end
```

(4) 冒险检测功能电路 (Hazard Detector) 的设计

由前面分析可知，冒险成立的条件为：

- ① 上一条指令必须是 lw 指令 (MemRead_ex=1)；
- ② 两条指令读写同一个寄存器 (rdAddr_ex=rs1Addr_id 或 rdAddr_ex=rs2Addr_id)。

当冒险成立应清空 ID/EX 寄存器并且阻塞流水线 ID 级、IF 级流水线，所以有

$$\text{Stall} = ((\text{rdAddr_ex} == \text{rs1Addr_id}) \parallel (\text{rdAddr_ex} == \text{rs2Addr_id})) \&\& \text{MemRead_ex} \quad (30.15)$$

$$\text{IFWrite} = \sim \text{Stall} \quad (30.16)$$

在用 VerilogHDL 描述 ID 模块时，冒险检测功能电路 (Hazard Detector) 等功能单元比较简单的电路，直接在 ID 顶层描述。

(5) ID 顶层模块的设计

在 ID 模块，除了将各子模块连接，还需要根据 JALR 信号决定基地址，并通过 $\text{BranchAddr} = \text{base_addr} + \text{offset}$ 来计算跳转地址，为 SB 型指令使用。

完整代码如下：

```
module ID (
    input clk, RegWrite_wb, MemRead_ex,
    input [31:0] Instruction_id, PC_id, RegWriteData_wb,
    input [4:0] rdAddr_wb, rdAddr_ex,
    output MemtoReg_id, RegWrite_id, MemWrite_id, MemRead_id,
           ALUSrcA_id, Stall, Branch, Jump, IFWrite,
    output [3:0] ALUCode_id,
    output [1:0] ALUSrcB_id,
    output [31:0] BranchAddr, Imm_id, rs1Data_id, rs2Data_id,
    output [4:0] rdAddr_id, rs1Addr_id, rs2Addr_id
);
//Registers
Registers Regs(
    .clk(clk), .RegWrite(RegWrite_wb),
    .rs1Addr(rs1Addr_id), .rs2Addr(rs2Addr_id), .WriteAddr(rdAddr_wb),
    .WriteData(RegWriteData_wb),
    .rs1Data(rs1Data_id), .rs2Data(rs2Data_id)
);
//Decode(ImmGen)
Decode Decode1(
    .Instruction(Instruction_id), .MemtoReg(MemRead_id),
    .RegWrite(RegWrite_id), .MemWrite(MemWrite_id),
    .MemRead(MemRead_id), .ALUCode(ALUCode_id), .ALUSrcA(ALUSrcA_id),
    .ALUSrcB(ALUSrcB_id), .Jump(jump), .JALR(JALR),
    .Imm(Imm_id), .offset(offset)
);
assign BranchAddr = offset + (JALR==1'b0)?PC_id:rs1Data_id; //JumpAddr
```

```

//Branch Test
BranchTest BT(
    .SB_type(SB_type), .func3(func3),
    .rs1Data(rs1Data_id), .rs2Data(rs2Data_id),
    .Branch(Branch)
);

//Hazard Detector
assign Stall= ((rdAddr_ex==rs1Addr_id) || (rdAddr_ex==rs2Addr_id)) && (MemRead_ex);
assign IFWrite= ~Stall;

assign rdAddr_id= Instruction_id[11:7];
assign rs1Addr_id= Instruction_id[19:15];
assign rs2Addr_id= Instruction_id[24:20];
endmodule

```

2、执行模块（EX）的设计

执行模块主要由 ALU 子模块、数据前推电路（Forwarding）及若干数据选择器组成。

执行模块的接口信息如表 30.7 所示。

表 30.7 EX 模块的输入/输出引脚说明

引脚名称	方向	说明
ALUCode_ex[3:0]	Input	决定 ALU 采用何种运算
ALUSrcA_ex		决定 ALU 的 A 操作数的来源（rs1、PC）
ALUSrcB_ex[1:0]		决定 ALU 的 B 操作数的来源(rs2、imm 和常数 4)
Imm_ex[31:0]		立即数
rs1Addr_ex[4:0]		rs1 寄存器地址
rs2Addr_ex[4:0]		rs2 寄存器地址
rs1Data_ex[31:0]		rs1 寄存器数据
rs2Data_ex[31:0]		rs2 寄存器数据
PC_ex[31:0]		指令指针
RegWriteData_wb[31:0]		写入寄存器的数据
ALUResult_mem[31:0]		ALU 输出数据
rdAddr_mem[4:0]		寄存器的写地址
rdAddr_wb[4:0]		
RegWrite_mem		寄存器写允许信号
RegWrite_wb		
ALUResult_ex[31:0]	Output	ALU 运算结果
MemWriteData_ex[31:0]		存储器的回写数据
ALU_A [31:0]		ALU 操作数，测试时使用
ALU_B [31:0]		

（1）ALU 子模块的设计

算术逻辑运算单元（ALU）提供 CPU 的基本运算能力，如加、减、与、或、比较、移位等。具体而言，ALU 输入为两个操作数 A、B 和控制信号 ALUCode，由控制信号 ALUCode 决定采用何种运算，运算结果为 ALUResult。整理表 30.5 所示的 ALUCode 的功能表，可

得到 ALU 的功能表，如表 30.8 所示。

表 30.8 ALU 的功能表

ALUCode	ALUResult
4'b0000	$A + B$
4'b0001	$A - B$
4'b0010	B
4'b0011	$A \& B$
4'b0100	$A \wedge B$
4'b0101	$A B$
4'b0110	$A \ll B$
4'b0111	$A \gg B$
4'b1000	$A \ggg B$
4'b1001	$A < B ? 1 : 0$, 其中 A、B 为有符号数
4'b1010	$A < B ? 1 : 0$, 其中 A、B 为无符号数

如表 30.8 所示，ALU 需执行多种运算，为了提高运算速度，本设计可同时进行各种运算，再根据 ALUCode 信号选出所需结果。ALU 的基本结构如图 30.10 所示。

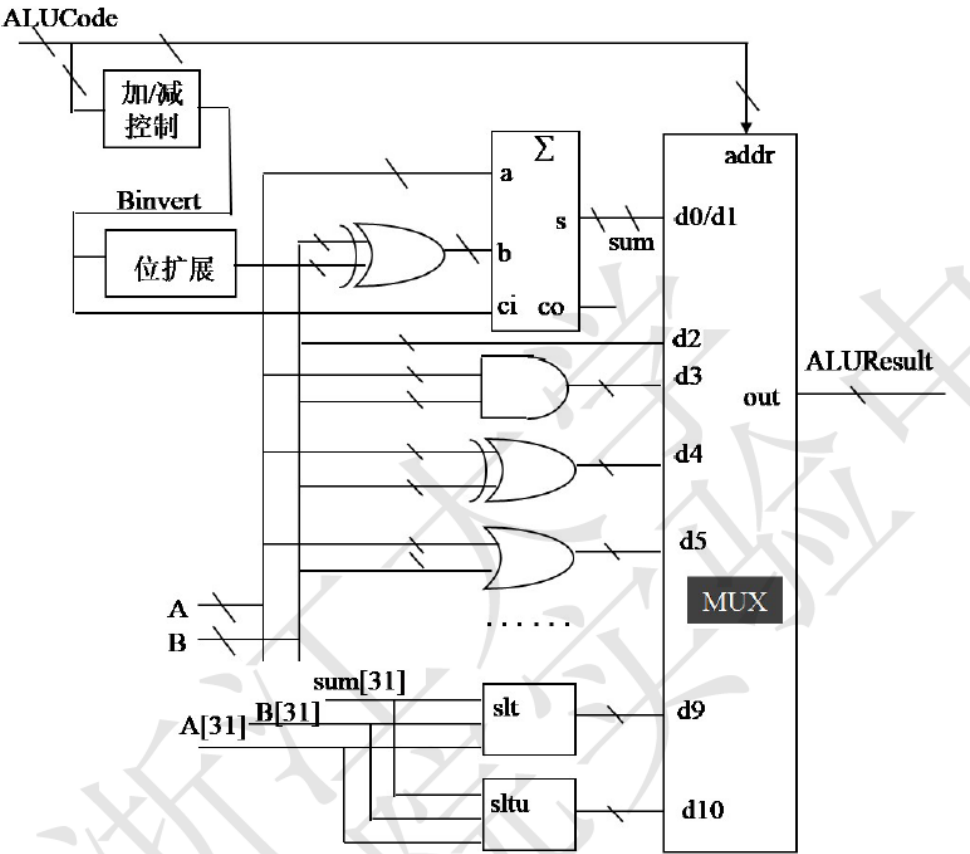


图 30.10 ALU 结构框图

① 加、减电路的设计考虑

减法、比较(slt、sltu)均可用加法器和必要辅助电路来实现。图 30.10 中的 Binvert 信号控制加减运算；若 Binvert 信号为低电平，则实现加法运算： $sum = A + B$ ；若 Binvert 信号为高

电平，则电路为减法运算 $sum=A-B$ 。除加法外，减法、比较和分支指令都应使电路工作在减法状态，所以：

$$Binvert=\sim (ALUCode==0) \quad (30.17)$$

② 比较电路的设计考虑

比较电路的设计方法已在分支检测电路介绍参考式(30.12)和式(30.13)可确定 `slt` 和 `sltu` 两条件的比较结果。

③ 算术右移运算电路的设计考虑


Verilog HDL 的算术右移的运算符是“>>>”。要实现算术右移应注意，被移位对象必须是 `reg` 类型，但是在 `sra` 指令，被移位的对象操作数 `A` 为输入信号，不能定义为 `reg` 类型。因此，必须引入 `reg` 类型中间变量 `A_reg`，相应的 Verilog HDL 语句为

```
reg signed[31:0] A_reg;
always @ (*) begin A_reg=A; end
```

引入 `reg` 类型的中间变量 `A_reg` 后，就可对 `A_reg` 进行算术右移操作。

```
wire Binvert= ~(ALUCode==0);
wire [31:0] b= {32{Binvert}}^B;
reg signed[31:0] A_reg;
wire [31:0] sum;
adder_32bits adder(
    .a(A), .b(b), .ci(Binvert), .s(sum)
);
always @(*) begin
    A_reg= A;
end
always @(*) begin
    case(ALUCode)
        4'b0000: ALUResult= sum;
        4'b0001: ALUResult= sum;
        4'b0010: ALUResult= B;
        4'b0011: ALUResult= A&B;
        4'b0100: ALUResult= A^B;
        4'b0101: ALUResult= A|B;
        4'b0110: ALUResult= A_reg<<B;
        4'b0111: ALUResult= A_reg>>B;
        4'b1000: ALUResult= A>>>B;
        4'b1001: ALUResult= (A[31]&&(~B[31]))||((A[31]^B[31]) && sum[31]);
        4'b1010: ALUResult= ((~A[31])&&B[31])||((A[31]^B[31]) && sum[31]);
    endcase
end
```

ALU 模块 (ALU.v) 的仿真结果如下：

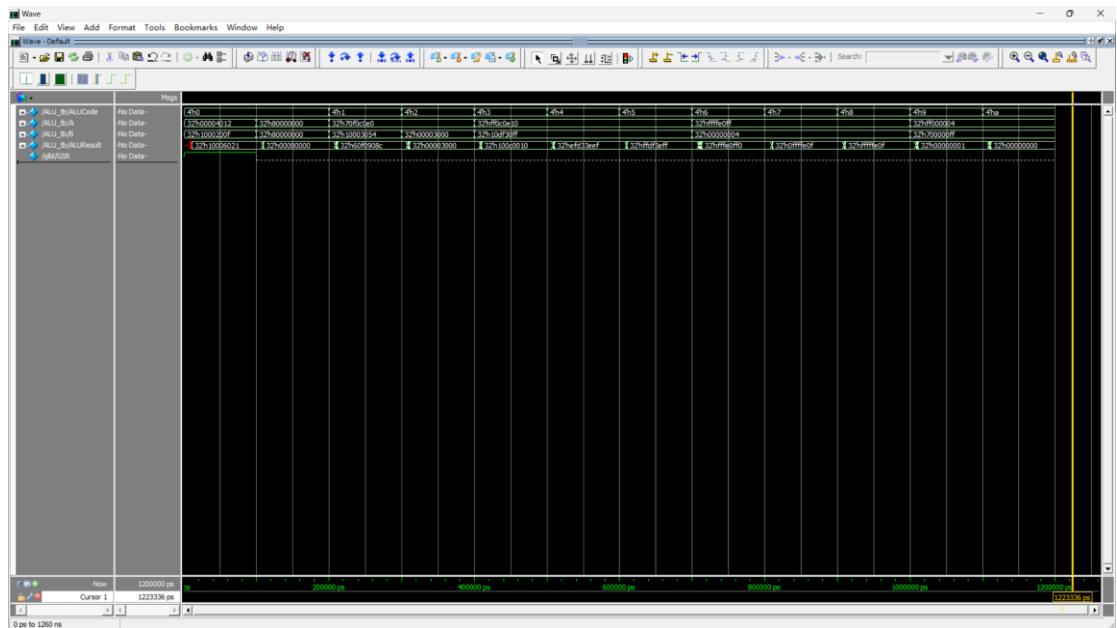

ALU 仿真结果的分析见报告“实验结果及分析”部分。

(2) 数据前推电路的设计

操作数 A 和 B 分别由数据选择器决定，数据选择器地址信号 ForwardA、ForwardB 的含义如表 30.9 所示。

表 30.9 前推电路输出信号的含义

地 址	操作数来源	说 明
ForwardA= 2'b00	rs1Data_ex	操作数 A 来自寄存器堆
ForwardA=2'b01	RegWriteData_wb	操作数 A 来自二阶数据相关的转发数据
ForwardA= 2'b10	ALUResult_mem	操作数 A 来自一阶数据相关的转发数据
ForwardB= 2'b00	rs2Data_ex	操作数 B 来自寄存器堆
ForwardB= 2'b01	RegWriteData_wb	操作数 B 来自二阶数据相关的转发数据
ForwardB=2'b10	ALUResult_mem	操作数 B 来自一阶数据相关的转发数据

由前面介绍的一、二阶数据相关判断条件，不难得到

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ForwardA}[0] = \text{RegWrite_wb} \& \& (\text{rdAddr_wb} \neq 0) \& \& \\ \quad (\text{rdAddr_mem} \neq \text{rs1Addr_ex}) \& \& \\ \quad (\text{rdAddr_wb} == \text{rs1Addr_ex}) \\ \text{ForwardA}[1] = \text{RegWrite_mem} \& \& (\text{rdAddr_mem} \neq 0) \& \& \\ \quad (\text{rdAddr_mem} == \text{rs1Addr_ex}) \end{array} \right. \quad (30.18)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ForwardB}[0] = \text{RegWrite_wb} \& \& (\text{rdAddr_wb} \neq 0) \& \& \\ \quad (\text{rd_mem} \neq \text{rs2Addr_ex}) \& \& \\ \quad (\text{rdAddr_wb} == \text{rs2Addr_ex}) \\ \text{ForwardB}[1] = \text{RegWrite_mem} \& \& (\text{rdAddr_mem} \neq 0) \& \& \\ \quad (\text{rdAddr_mem} == \text{rs2Addr_ex}) \end{array} \right. \quad (30.19)$$

EX 模块通过一系列数据选择器决定 ALU 的两个源操作数，并且 ALU 运算结果输出到 ALUResult_ex 中。

```
module Forwarding (
    input RegWrite_wb, RegWrite_mem,
    input [4:0] rdAddr_wb, rs1Addr_ex, rdAddr_mem, rs2Addr_ex,
    output [1:0] ForwardA, ForwardB
);
    assign ForwardA[0] = RegWrite_wb && (rdAddr_wb!=0) && (rdAddr_mem!=rs1Addr_ex)
        && (rdAddr_wb==rs1Addr_ex);
    assign ForwardA[1] = RegWrite_mem && (rdAddr_mem!=0) && (rdAddr_mem==rs1Addr_ex);
    assign ForwardB[0] = RegWrite_wb && (rdAddr_wb!=0) && (rdAddr_mem!=rs2Addr_ex)
        && (rdAddr_wb==rs2Addr_ex);
    assign ForwardB[1] = RegWrite_mem && (rdAddr_mem!=0) && (rdAddr_mem==rs2Addr_ex);
endmodule
```

(3) EX 顶层模块的设计

EX 顶层模块中，除了 ALU 和 Forwarding 子模块，还有一个对 ALU 的两操作数进行选择的选择器电路。

```
module EX (
    input [3:0] ALUCode_ex,
    input ALUSrcA_ex, RegWrite_mem, RegWrite_wb,
    input [1:0] ALUSrcB_ex,
    input [31:0] Imm_ex, rs1Data_ex, rs2Data_ex, PC_ex, RegWriteData_wb,
        ALUResult_mem,
    input [4:0] rs1Addr_ex, rs2Addr_ex, rdAddr_mem, rdAddr_wb,
    output [31:0] ALUResult_ex, MemWriteData_ex,
    reg [31:0] ALU_A, ALU_B
);
    // deciding ALU_A and ALU_B
    reg [31:0] A_0, B_0;
    wire [1:0] ForwardA, ForwardB;
    always @(*) begin
        case (ForwardA)
            2'b00: A_0 = rs1Data_ex;
            2'b01: A_0 = RegWriteData_wb;
            2'b10: A_0 = ALUResult_mem;
        endcase
        case (ForwardB)
            2'b00: B_0 = rs2Data_ex;
            2'b01: B_0 = RegWriteData_wb;
            2'b10: B_0 = ALUResult_mem;
        endcase
    end
    always @(*) begin
        ALU_A = (ALUSrcA_ex==1'b0)?A_0:PC_ex;
        ALU_B = (ALUSrcB_ex==2'b00)?B_0:((ALUSrcB_ex==2'b01)?Imm_ex:32'd4);
    end
end
```



```

ALU ALU(
    .A(ALU_A), .B(ALU_B),
    .ALUCode(ALUCode_ex), .ALUResult(ALUResult_ex)
);

Forwarding Forwarding(
    .RegWrite_wb(RegWrite_wb), .RegWrite_mem(RegWrite_mem),
    .rdAddr_wb(rdAddr_wb), .rdAddr_mem(rdAddr_mem),
    .rs1Addr_ex(rs1Addr_ex), .rs2Addr_ex(rs2Addr_ex),
    .ForwardA(ForwardA), .ForwardB(ForwardB)
);

assign MemWriteData_ex= B_0;

endmodule

```

3、数据存储器模块（DataRAM）的设计

数据存储器可用 Xilinx 的 IP 内核实现。考虑到 FPGA 的资源，数据存储器可设计为容量为 64x32bit 的单端口 RAM，输出采用组合输出(Non Registered)。


由于数据存储器容量为 64x32bit，故存储器地址共 6 位，与 ALUResult_mem[7:2]连接。

步骤如下：

- (1) 打开 PROJECT MANAGER 栏中的 IP Catalog，在 RAMs & ROMs 中选择 Distributed Memory Generator，进入配置界面。
- (2) 在第一列 Memory config 中进行如下配置：


Options 中深度（Depth）设置为 64，Data Width 为 32 位。

Memory Type 中选择 Single Port RAM。

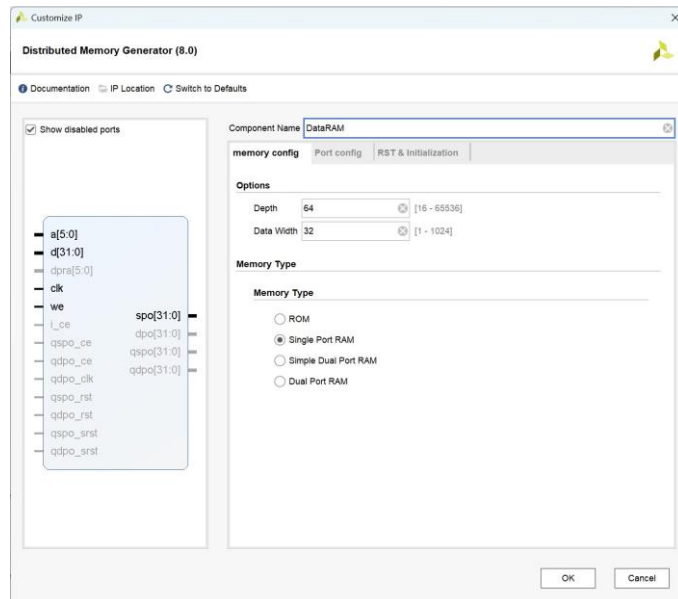

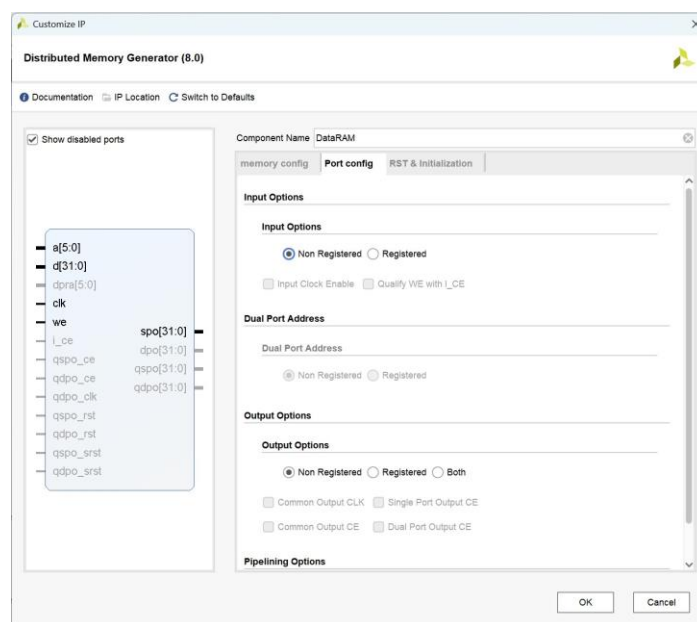(3) 在第二列 Port Config 中进行如下配置：

Input Options 和 Output Options 中选择 Non Registered。



4、取指令级模块（IF）的设计

IF 模块由指令指针寄存器(PC)、指令存储器子模块(Instruction ROM)、指令指针选择器(MUX)和一个 32 位加法器组成，IF 模块接口信息如表 30.10 所示。

表 30.10 IF 模块的输入/输出引脚说明

引脚名称	方向	说明
clk	Input	系统时钟
reset		系统复位信号，高电平有效
Branch		条件分支指令的条件判断结果
Jump		无条件分支指令的条件判断结果
IFWrite		流水线阻塞信号
JumpAddr[31:0]		分支地址
Instruction [31:0]	Output	指令机器码
IF_flush		流水线清空信号
PC [31:0]		PC 值

由图 30.3 可看出，指令存储器为组合存储器，可用 Verilog HDL 设计一个查找表阵列 ROM。考虑到 FPGA 的资源，该 ROM 容量可设计为 $64 \times 32\text{bit}$ 。实验提供了一个指令存储器模块 InstructionROM.v，ROM 内存放一段简单测试程序的机器码，对应的测试程序为：

```

    lui X30, 0x3000
    jalr X31, later(X0)
earlier:sw X28, 0x0C(X0)
    lw X29, 4(X6)
    slli X5, X29, 2 //数据冒险
    lw X28, 4(X6)
    sltu X28, X6,X7
done:   jal X31, done
later:  bne X0, X0, end // 分支条件不成立
    addi X5, X30, 0x42
    add X6, X0, X31
    sub X7, X5, X6 //操作 A 二阶数据相关，操作 B 一阶数据相关
    or X28, X7, X5 //操作 A 一阶数据相关，操作 B 三阶数据相关
    beq X0, X0, earlier // 分支条件成立
end:    nop

```

结合数据通路知识并查看相关原理图可以得知，当指令不发生跳转，即无 Branch 或 Jump 信号，IF 模块直接从当前 PC 所指向的 Instruction ROM 内存地址取指令，完成取指令操作后 PC+4；如果发生跳转，则需要先修改 PC 值为 PC = JumpAddr，再从 PC 所指向的 Instruction ROM 内存地址取指令，完成取指令操作后，PC+4。

此外发生跳转时还需要清空当前流水线，确保之前按顺序取得的指令无效。

还需注意如果发生阻塞（IFWrite=0），PC 的值应该保持。

```

module IF (
    input clk, reset, Branch, Jump, IFWrite,
    input [31:0] JumpAddr,
    output [31:0] Instruction_if,
    output [31:0] PC,

```

```


        output IF_flush
    );
    wire [31:0] CurrentPC, NextPC, NextPC_if;
    InstructionROM IROM(
        .addr(NextPC[7:2]),
        .dout(Instruction_if)
    );

    PCRegister PCR(
        .clk(clk), .rst(reset), .PC(CurrentPC),
        .NextPC(NextPC), .En(IFWrite)
    );

    assign NextPC_if= NextPC+32'd4;
    assign PC= NextPC;
    assign IF_flush= Branch || Jump;
    assign CurrentPC= (IF_flush == 1'b0)?NextPC_if:JumpAddr;
endmodule

```

IF 级模块的仿真结果如下：

 

IF 仿真结果的分析见报告“实验结果及分析”部分。

5、流水线寄存器的设计

流水线寄存器负责将流水线的各部分分开，共有 IF/ID、ID/EX、EX/MEM、MEM/WB 四组，对四组流水线寄存器要求不完全相同，因此设计也有不同考虑。

EX/MEM、MEM/WB 两组流水线寄存器只是普通的 D 型寄存器：

```
// EX/MEM Register
always @(posedge clk) begin
    MemtoReg_mem<=MemtoReg_ex; RegWrite_mem<=RegWrite_ex;
    MemWrite_mem<=MemWrite_ex;
    ALUResult_mem<=ALUResult_ex; MemWriteData_mem<=MemWriteData_ex;
    rdAddr_mem<=rdAddr_ex;
end
```

```
// MEM/WB Register
always @(posedge clk) begin
    MemtoReg_wb<=MemtoReg_mem; RegWrite_wb<=RegWrite_mem;
    MemDout_wb<=MemDout_mem; ALUResult_wb<=ALUResult_mem;
    rdAddr_wb<=rdAddr_mem;
end
```

当流水线发生数据冒险时，需要清空 ID/EX 流水线寄存器而插入一个气泡；若跳转指令或分支成立，则还需要清空 ID/EX 流水线寄存器。因此 ID/EX 流水线寄存器是一个带同步清零功能的 D 型寄存器：

```
// ID/EX Register
always @(posedge clk) begin
    if((Stall|reset)==1'b1) begin
        MemtoReg_ex<=0; RegWrite_ex<=0; MemWrite_ex<=0;
        MemRead_ex<=0; ALUSrcA_ex<=0;
        ALUCode_ex<=4'b0; ALUSrcB_ex<=2'b0;
        rdAddr_ex<=5'b0;
        rs1Addr_ex<=5'b0; rs2Addr_ex<=5'b0;
        Imm_ex<=32'b0; PC_ex<=32'b0;
        rs1Data_ex<=32'b0; rs2Data_ex<=32'b0;
    end
    else begin
        MemtoReg_ex<=MemtoReg_id; RegWrite_ex<=RegWrite_id;
        MemWrite_ex<=MemWrite_id; MemRead_ex<=MemRead_id;
        ALUSrcA_ex<=ALUSrcA_id; ALUSrcB_ex<=ALUSrcB_id;
        ALUCode_ex<=ALUCode_id;
        rdAddr_ex<=rdAddr_id;
        rs1Addr_ex<=rs1Addr_id; rs2Addr_ex<=rs2Addr_id;
        rs1Data_ex<=rs1Data_id; rs2Data_ex<=rs2Data_id;
        Imm_ex<=Imm_id; PC_ex<=PC_id;
    end
end
```

当流水线发生数据冒险时，需要阻塞 IF/ID 流水线寄存器。因此，IF/ID 流水线寄存器除

同步清零功能外，还需要具有保持功能（即具有使能 EN 信号输入）：


```
// IF/ID Register
always @(posedge clk) begin
    if((IF_flush|reset)==1'b1)begin
        PC_id<= 32'b0;
        Instruction_id<= 32'b0;
    end
    else if(IFWrite==1'b1) begin
        PC_id<= PC;
        Instruction_id<= Instruction_if;
    end
    else begin
        PC_id<= PC_id;
        Instruction_id<= Instruction_id;
    end
end
end
```

6、顶层文件的设计

按照图 30.3 所示的原理框图连接各模块即可。为了测试方便，可将关键变量输出，关键变量有：指令指针 PC、指令码 Instruction_id. 流水线插入气泡标志 Stall、分支标志 JumpFlag 即 {Jump, Branch}、ALU 输入输出(ALU_A、ALU_B、ALUResult_ex)和数据存储器的输出 MemDout_mem。

四、实验结果及分析

1、Decode 模块仿真结果及分析

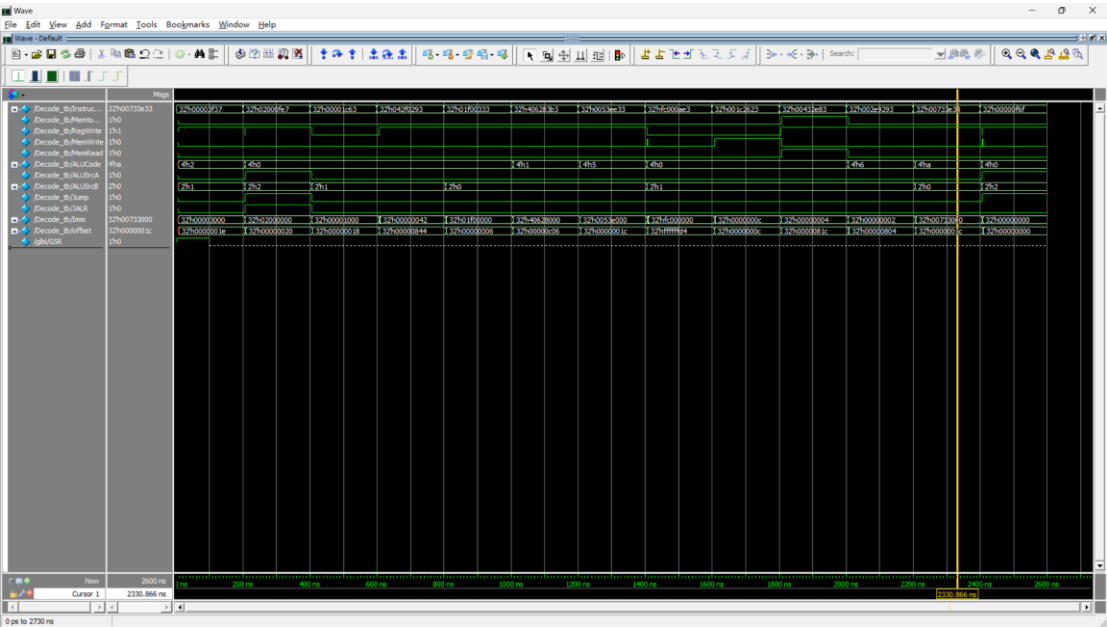


指令相应输出可以参考下表：


Instruction	MemRead	MemtoReg	MemWrite	RegWrite	Jump	JAL R	ALUSrcA	ALUSrc B	ALUCode	Imm	offset
lui X30, 0x3000	0	0	0	1	0	0	0	2'h1	4'h2	32'h000 03000	-
jalr X31, later(X0)	0	0	0	1	1	1	1	2'h2	4'h0	-	32'h000 00020
bne X0, X0	0	0	0	0	0	0	0	2'h1	4'h0	-	32'h000 00018
addi X5, X30, 42	0	0	0	1	0	0	0	2'h1	4'h0	32'h000 00042	-
add X6, X0, X31	0	0	0	1	0	0	0	2'h0	4'h0	-	-
sub X7, X5, X6	0	0	0	1	0	0	0	2'h0	4'h1	-	-
or X28, X7, X5	0	0	0	1	0	0	0	2'h0	4'h5	-	-
beq X0, X0, earlier	0	0	0	0	0	0	0	2'h1	4'h0	-	32'hffff fd4
sw X28, 0C(X0)	0	0	1	0	0	0	0	2'h1	4'h0	32'h000 0000c	-

lw X29, 04(X6)	1	1	0	1	0	0	0	2'h1	4'h0	32'h000 00004	-
sll X5, X29	0	0	0	1	0	0	0	2'h1	4'h6	32'h000 00002	-
sltu X28, X6,X7	0	0	0	1	0	0	0	2'h0	4'ha	-	-
jal X31, done	0	0	0	1	1	0	1	2'h1	4'h2	-	32'h000 00000

 可以发现，MemRead、MemtoReg、MemWrite、RegWrite、Jump、JALR、ALUSrcA、ALUSrcB、ALUCode 信号始终正确；而 Imm、offset 在需要输出时是正确的。在不需要输出的时候，代码设定是 32'bx，但由于 vivado 的 Implementation 设置并不允许 x 的出现，因而呈现了随机数，但是并不影响系统的工作。下图为流水线 CPU 仿真中 Decode 的运行情况，可见 Imm 和 offset 在不需要输出时确实是 32'bx。




2、ALU 模块仿真结果及分析

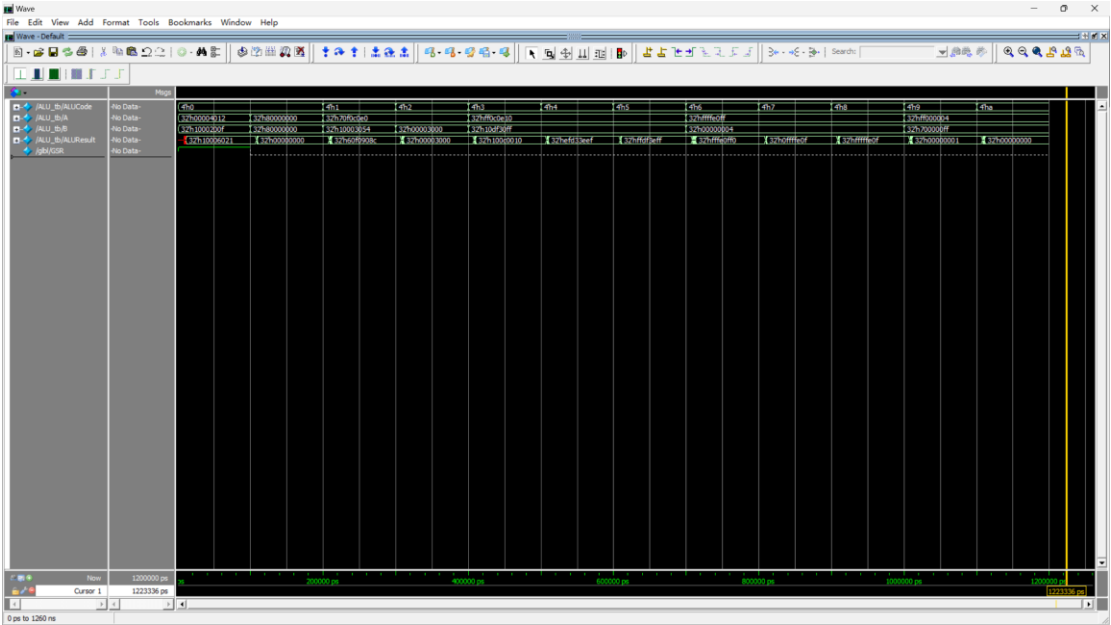


参考下表可知，ALU 功能正确。

A	ALUCode	B	ALUResult
32'h00004012	0(+)	32'h1000200f	32'h10006021
32'h80000000	0(+)	32'h80000000	32'h00000000
32'h70f0c0e0	1(-)	32'h10003054	32'h60f0908c
32'h70f0c0e0	2(B)	32'h00003000	32'h00003000
32'hff0c0e10	3(&)	32'h10df30ff	32'h100c0010
32'hff0c0e10	4(^)	32'h10df30ff	32'hefd33eef
32'hff0c0e10	5()	32'h10df30ff	32'hffd33eef
32'hffffe0ff	6(<<)	32'h00000004	32'hffffe0ff0
32'hffffe0ff	7(>>)	32'h00000004	32'h0ffffe0f
32'hffffe0ff	8(>>>)(算数右移)	32'h00000004	32'hffffe0f (保持符号位不变)
32'hff0000004	9(A<B?1:0)(有符号数)	32'h700000ff	32'h00000001 (此时 A 为负数, B 为正数)
32'hff0000004	10(A<B?1:0)(无符号数)	32'h700000ff	32'h00000000


3、IF 模块仿真结果及分析

 

将波形展开，可见 PC 在每个时钟周期正常+4：

 

 当 IF_flush=1 时，PC 在下一个时钟周期跳转为 JumpAddr 的值：



因此 IF 模块仿真结果正确。


4、Risc-V CPU 仿真结果及分析

(1) CPU 仿真配置


Simulation Configuration:

将 Risc5CPU_tb.v 设为 Design Unit。

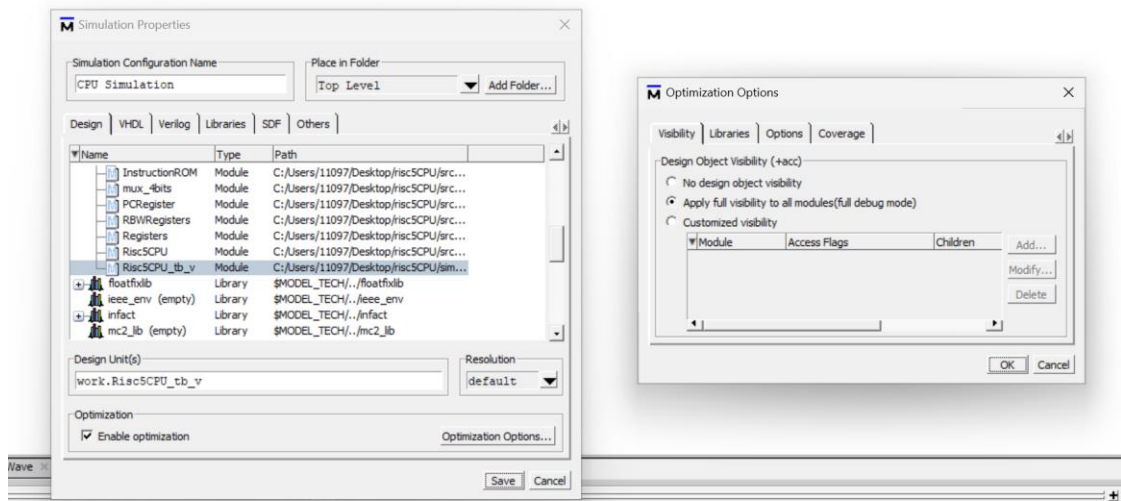Optimization Options 中的 Design Object Visibility 选中 Apply full visibility to all modules (full debug mode)。



在 Libraries 中添加如下库：

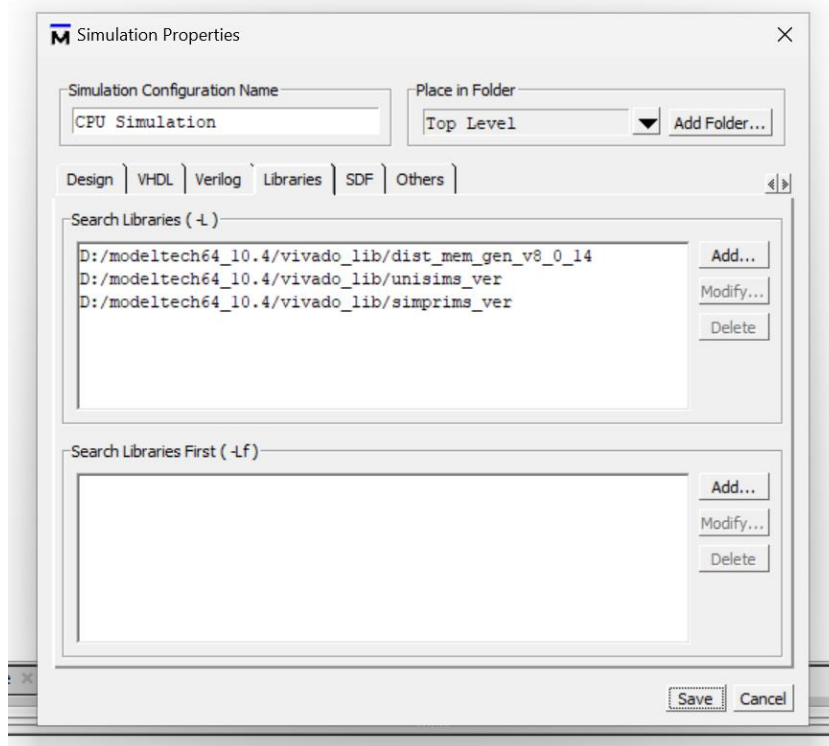

需要注意的是，为了仿真成功，还需要在 Vivado 工程中找到 DataRAM.v，dist_mem_gen_v8_0.v 和 DataRAM_sim_netlist.v，并添加到 ModelSim 工程中，否则会报错 glbl 模块找不到。

Project 中的文件如下：

句同时执行，即就是并行执行。所以一般时序电路使用非阻塞赋值，`assign` 语句一般使用阻塞赋值；组合逻辑电路使用阻塞赋值。

而我在写寄存器的时候用了阻塞赋值，导致输入输出信号同周期变化，给我的 debug 造成了很大的困扰。

(2) 要注意变量名的一致性：

实验中，ID 模块输出的 `BranchAddr` 在别的模块叫做 `JumpAddr`，这给我带来一定的困惑。

(3) 要注意信号的位宽：

实验中涉及的信号很多，有可能一不小心就在子模块的输入或输出中忘记定义信号的位宽了，导致多比特信号变为一比特信号。当然调试中也很容易能够发现，也可以在 Vivado 的 `synthesis messages` 中发现。

(4) 利用好 Vivado 的 `messages`：

实验中有很多没有顾及到的小问题都可能导致最后仿真的差错。Verilog 的代码很多问题不会直接报 `error`，而是通过 `warning` 呈现，比如重定义、信号未利用、信号位宽有误等，所以我们应该养成不忽略每一个 `warning` 的习惯，细心排查。

(5) Modelsim Debug 技巧：

在流水线 CPU 的仿真 debug 中，应该对应指令按照模块一个时钟一个时钟地 debug，而不是看某一个信号的时序变化。

六、思考题

如下面两条指令，条件分支指令试图读取上一条指令的目标寄存器，插入气泡或数据转发都无法解决流水线冲突问题。为什么在大多 CPU 架构中，都不去解决这一问题？这一问题应在什么层面中解决？

```
lw X28, 04(X6)
beq X28,x29,Loop
```

执行两个空操作能解决这个问题，因为在该情况下，写回阶段在时钟节拍的前半部分进行，而寄存器文件读取在后半部分进行，因此它们不会发生冲突。这样，条件分支指令读取的是已经由 `lw` 指令更新过的 X28 寄存器的值。

然而，在某些高频设计中，不支持在一个时钟节拍中进行先写后读的操作。在这种情况下，执行三个空操作仍然可以解决这个问题。